GIRT S6T30 · Motorstufe, Gate-Pfad und offene Versorgungen

Belegter Teilschaltplan · Raster B5 (Q2/P600) und I4 (RT334024) · keine neue Betriebsmessung

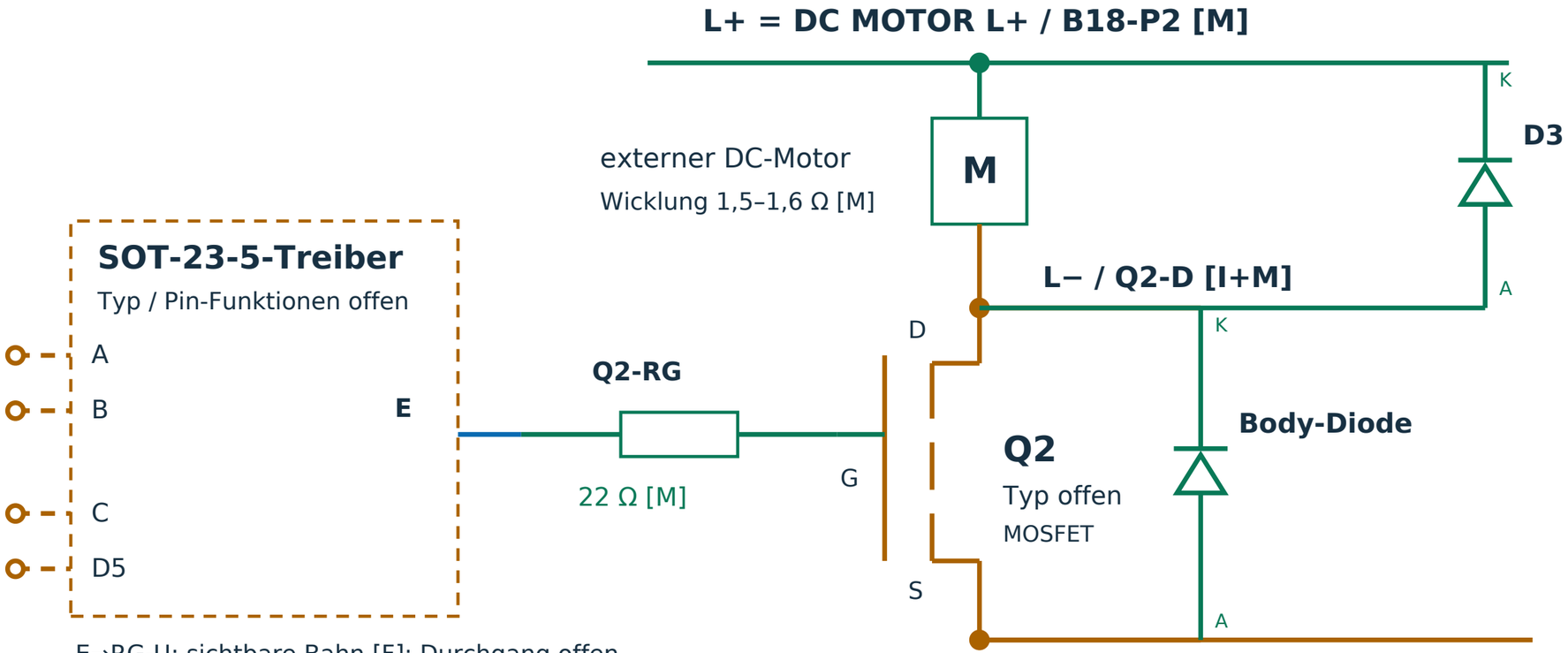

P600 / NTC · B5

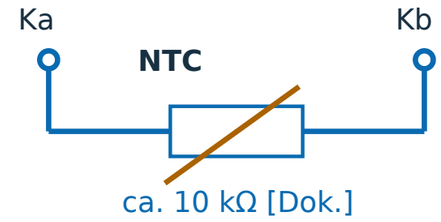

11 kΩ kalt → 10,75 kΩ warm [M]

Anbindung auf Platine offen.

RT334024 · F27 / I4

Spule Ca–Cb

1,44 kΩ [Datenblatt]

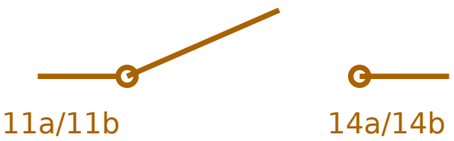

NO-Schließer; Zuordnung [I].

Messungen sind Ersatzwerte des eingelöteten Netzes

G–S: 9,13 kΩ in beiden Richtungen (PW-M04). Kein einzelner 9,13-kΩ-Widerstand identifiziert.

G–D: 2,19 MΩ (PW-M03). Gate bis RG: etwa 0 Ω / 22 Ω (PW-M05, zusammenfassend).

Treiber A/B/C/D5/E gegen 0VA und +5VA: Werte noch offen (Messplan Blatt 05).

S→D: 0,444 V, rückwärts OL (PW-M02). D3: 0,397 V, rückwärts OL (PW-M01).

D3: Schwarz=L+ im Rohprotokoll angenommen; keine neue Bestätigung der Messpolung.

Q2 statisch unauffällig; Betriebsschalten, Versorgung und Freigabe bleiben ungeprüft.

P400 / 24 V · F3

+24V und 0V24 separat.

Zum Relais noch kein gemessener Versorgungsweg.

0V24 ↔ 0VA nicht belegt.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

GIRT S6T30 · B18 und erster sichtbarer B19-Anschluss

Rückseite E5/E6 · Kupfer/Abgriffe nach Originalmakro PXL_20261108_153921371.jpg

B18-P2 = L+ [M08]

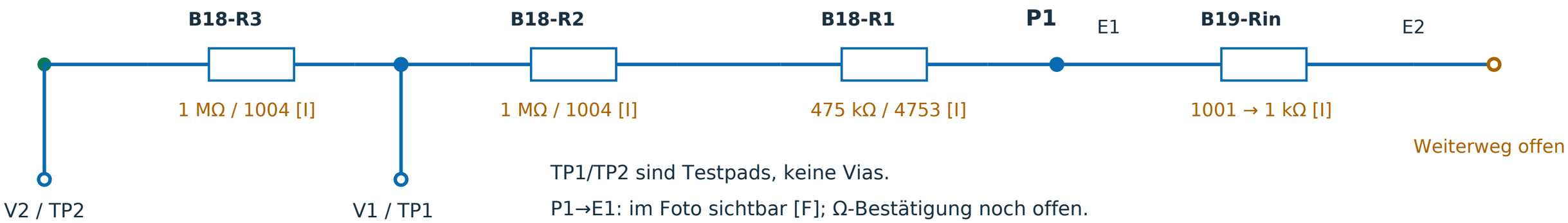

TP1/TP2 sind Testpads, keine Vias.

P1→E1: im Foto sichtbar [F]; Ω-Bestätigung noch offen.

P1 · gemessene Ersatzwerte

P1→0VA: 223,7 kΩ konstant [M05].
P1→+5VA: 226,4 kΩ konstant [M06].
Kein einzelner 221-kΩ-R identifiziert.
Fusspunkt 0VA / +5VA ungeklärt.

V1 · gemessene Ersatzwerte

V1→0VA: 1,211 MΩ [M10].
V1→+5VA: 1,206 MΩ [M11].
Differenz liegt im Messfehler.
Kein Nachweis der Massezuordnung.

P2 · noch kein Endwert

P2→0VA: 6 MΩ, fallend [M07].
P2→L+: 0 Ω [M08].
P2→L−: 300 kΩ, steigend [M09].
Modellwerte sind keine Grenzwerte.

B19: erste Fortsetzung, Auswertung bleibt offen

E1/E2: beide Pads des unteren horizontalen 1001-Widerstands.
P1–E1 prüfen: etwa Spitzenwiderstand bei intakter sichtbarer Bahn.
E1–E2 prüfen: Aufdruck 1 kΩ, eingelötet kein isolierter Nennwerttest.
Keine Zuordnung zu MCU-/Komparatorpin ohne neue Verbindung.

B20: Bestand sichtbar, Netze unbekannt

Vier Widerstände und SOT-23 in E6, lokale Foto-IDs R1–R4/Ta–Tc.
Werte und Pin-Funktionen noch nicht sicher bestimmt.
Keine automatische Verbindung B20 ↔ B18 eingezeichnet.
Originalmarkierungen: Messplan Blatt 04; Makros beider Seiten nötig.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

GIRT S6T30 · B10 sowie belegte P2/P4-Verbindungen

B10 / J6: Netzerkennung · P2/P4: Anschlussseite · verschiedene Bezugspotenziale bleiben getrennt

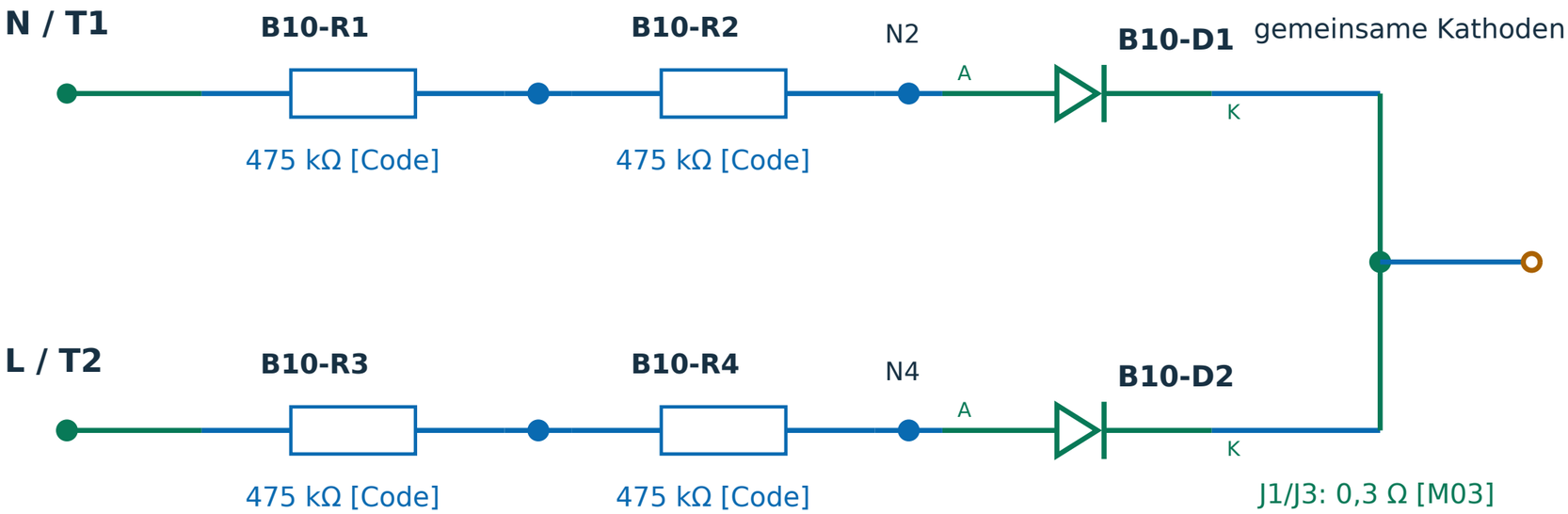

B10: statisch unauffällig

D1 0,497 V; D2 0,499 V [M].

Beide Gegenrichtungen OL.

R1/R2 ca. 472 kΩ; R3/R4 ca. 473 kΩ.

J→0VA ca. 6,4 kΩ in-circuit.

Weiterweg der Kathoden offen.

J2/X3: Farbe, keine blanken Pads.

P2 / P4: direkte Verbindungen und Messkopplungen

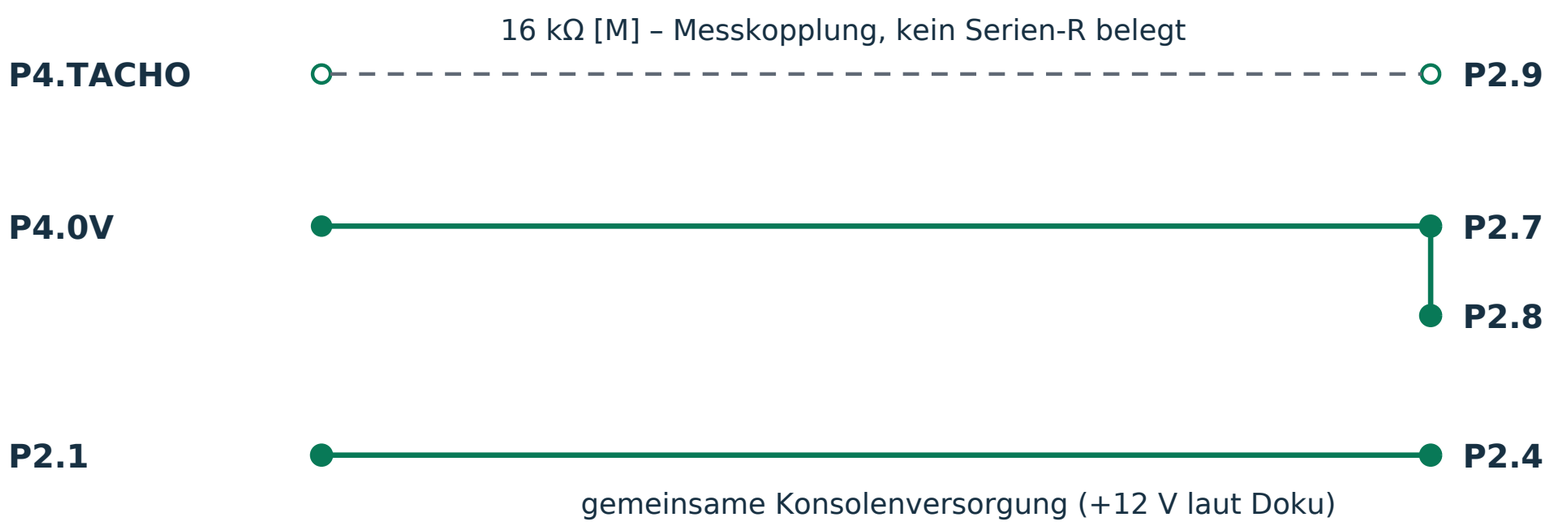

Weitere In-Circuit-Werte

P4.TACHO→P4.0V: 12,48 kΩ [M].

P2.9→P2.7: 4,3 kΩ [M].

P2/P4→erster Kontakt: 0,3–0,5 Ω,

bei Spitzenwiderstand 0,2–0,4 Ω.

Erste Zielpads nur pauschal erfasst.

Kein belegter PWM-/Enable-Weg

bis zu bestimmten OC-/MCU-Pins.

0VA ist hier kein belegter Return.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.